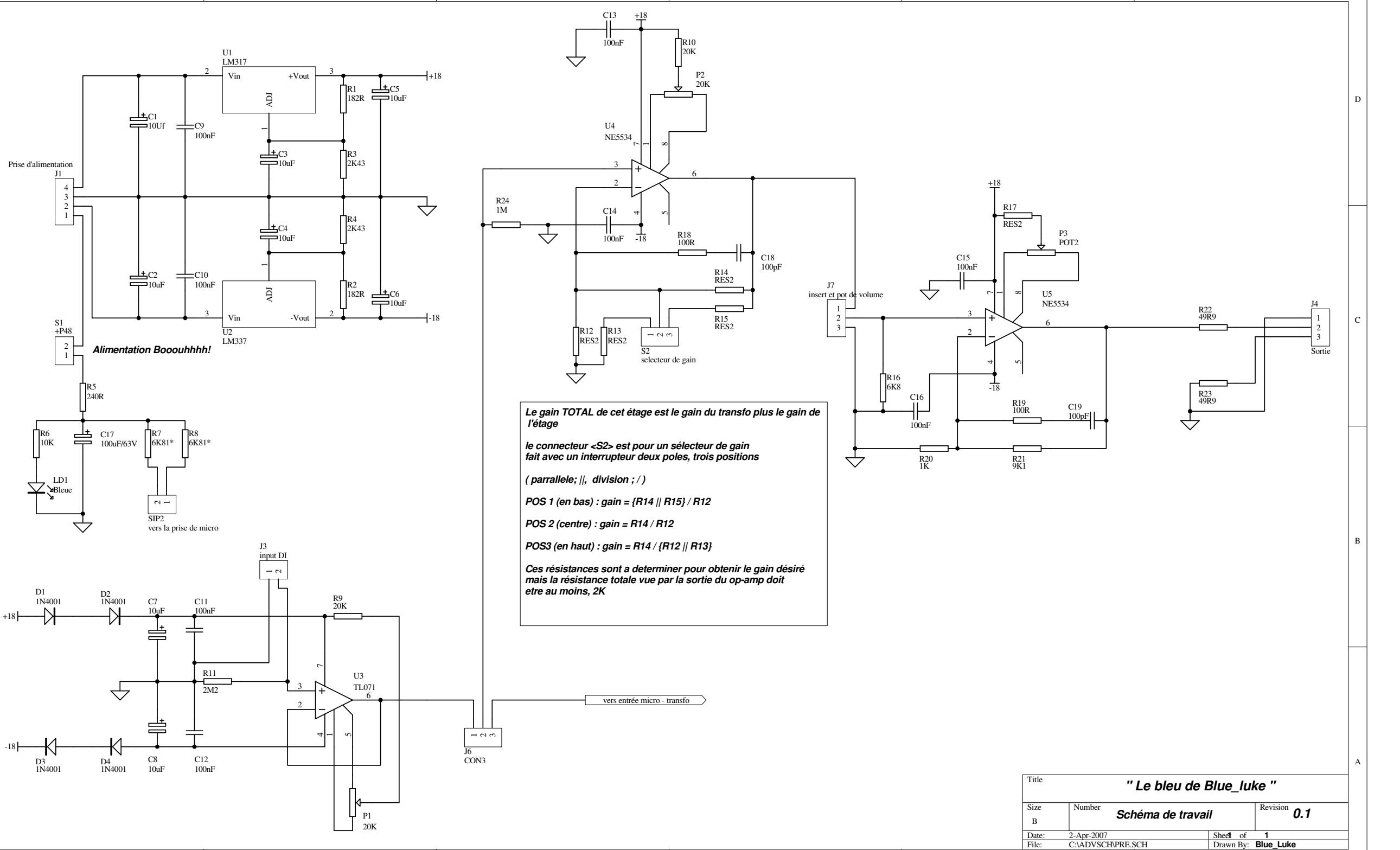




Le gain TOTAL de cet étage est le gain du transfo plus le gain de l'étage

le connecteur <S2> est pour un sélecteur de gain fait avec un interrupteur deux poles, trois positions

(parrallele; ||, division ; /)

POS 1 (en bas) : gain = {R14 || R15} / R12

POS 2 (centre) : gain = R14 / R12

POS3 (en haut) : gain = R14 / {R12 || R13}

Ces résistances sont a determiner pour obtenir le gain désiré mais la résistance totale vue par la sortie du op-amp doit etre au moins, 2K

Title " Le bleu de Blue_luke "			
Size B	Number Schéma de travail	Revision 0.1	
Date:	2-Apr-2007	Sheet	of 1
File:	C:\ADV\SCH\PRE.SCH	Drawn By: Blue_Luke	