

L'interrupteur est

OUVERT

FERME

donc l'ampoule est

Allumée

Eteinte

